Comenzado el martes, 19 de noviembre de 2024, 05:36

Estado Finalizado
Finalizado en martes, 19 de noviembre de 2024, 05:41

Tiempo empleado 4 minutos 29 segundos

Puntos 9,50/12,00

Calificación 7,92 de 10,00 (79,17%)

### Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

### Teniendo en cuenta contenido de la semana:

### Seleccione una:

- a. Un registro SISO sirve para adaptar la diferencia de velocidad entre dos dispositivos.
- Ob. Un registro PISO sirve para sacar información de un sistema digital.
- c. Un registro SIPO se utiliza para ingresar información en una computadora.
- d. Un registro PIPO sirve para adaptar la diferencia de velocidad entre dos dispositivos.
- e. Con 4 flip-flop se podría armar un contador hasta el número 15.
- of. Ninguna de las anteriores.

## Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Con 4 flip-flop se podría armar un contador hasta el número 15.

Parcialmente correcta

Se puntúa 2,50 sobre 3,00

# 

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 5.

Las respuestas correctas son: Circuitos lógicos secuenciales, Circuitos lógicos armados con compuertas, Memorias de 1 bit, Son el componente fundamental de los registros., Son el componente fundamental de las memorias ram., Son el componente fundamental de los contadores.

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00 Uno de estos flip-flop es el componente fundacional para todos los otros flipflop. Seleccionalo. (Respuesta incorrecta resta puntos)

Seleccione una:

- a. SR ✓
- b. T
- Oc. JK
- O d. D

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: SR

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00 Calcular los <u>flags</u> en la siguiente operación:

0xF001 + 0xF0ED

Seleccione una:

- a. Z=0; N=1; C = 1; V=0
- b. Z=1 ; N=0 ; C = 1; V=0
- o. Z=0; N=1; C = 1; V=1
- d. Z=1 ; N=0 ; C =0; V=1
- e. Ninguno X
- of. Todos

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Z=0 ; N=1 ; C = 1; V=0

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

# Calcular los <u>flags</u> en la siguiente operación:

0x0021 - 0x00A1

Seleccione una:

- a. Z=0; N=1; C=1; V=0
- b. Z=1; N=0; C=1; V=0
- o. Z=0; N=0; C=1; V=0
- d. Z=1; N=1; C=1; V=1
- e. Ninguno X

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Z=0; N=1; C=1; V=0