

# Dispositivos: tabla de verdad y diagrama con compuertas

Sitio: [Agencia de Habilidades para el Futuro](#)

Curso: Lógica Computacional 1°D

Libro: Dispositivos: tabla de verdad y diagrama con compuertas

Imprimido por: RODRIGO PINTO

Día: martes, 26 de noviembre de 2024, 18:32

# Tabla de contenidos

- 1. Introducción a los cuatro dispositivos**
- 2. Decodificadores, tabla de verdad y diagrama de compuertas (simulación)**
- 3. Codificadores, tabla de verdad y diagrama de compuertas (simulación)**
- 4. Multiplexores, tabla de verdad y diagrama de compuertas (simulación)**
- 5. Multiplexores B, tabla de verdad y diagrama de compuertas (simulación)**
- 6. Demultiplexores**



## Introducción a los cuatro dispositivos

Pensá en las compuertas lógicas, pero como direccionadores de información.

Curso Arquitectura Codificadores Decodificadores Multiple...





## Analizá los decodificadores, su tabla de verdad y diagrama de compuertas (simulación)

Curso Arquitectura de Comp Decodificadores tabla de verd...





## Analizá cómo funciona un codificador, su tabla de verdad y diagrama de compuertas

Curso Architect. de Compu - Codificadores tabla de verdad...





## Observá cómo funciona un multiplexor y su tabla de verdad

Curso Architect. de Compu - Multiplexores tabla de verdad ...





## Analizá cómo funciona un multiplexor, su tabla de verdad y diagrama de compuertas

Curso Architect de Compu - Multiplexores B tabla de verda...





## Observá cómo funciona un demultiplexor, su tabla de verdad y diagrama de compuertas

Curso Arquitectura de Compu - Demultiplexores español 47

